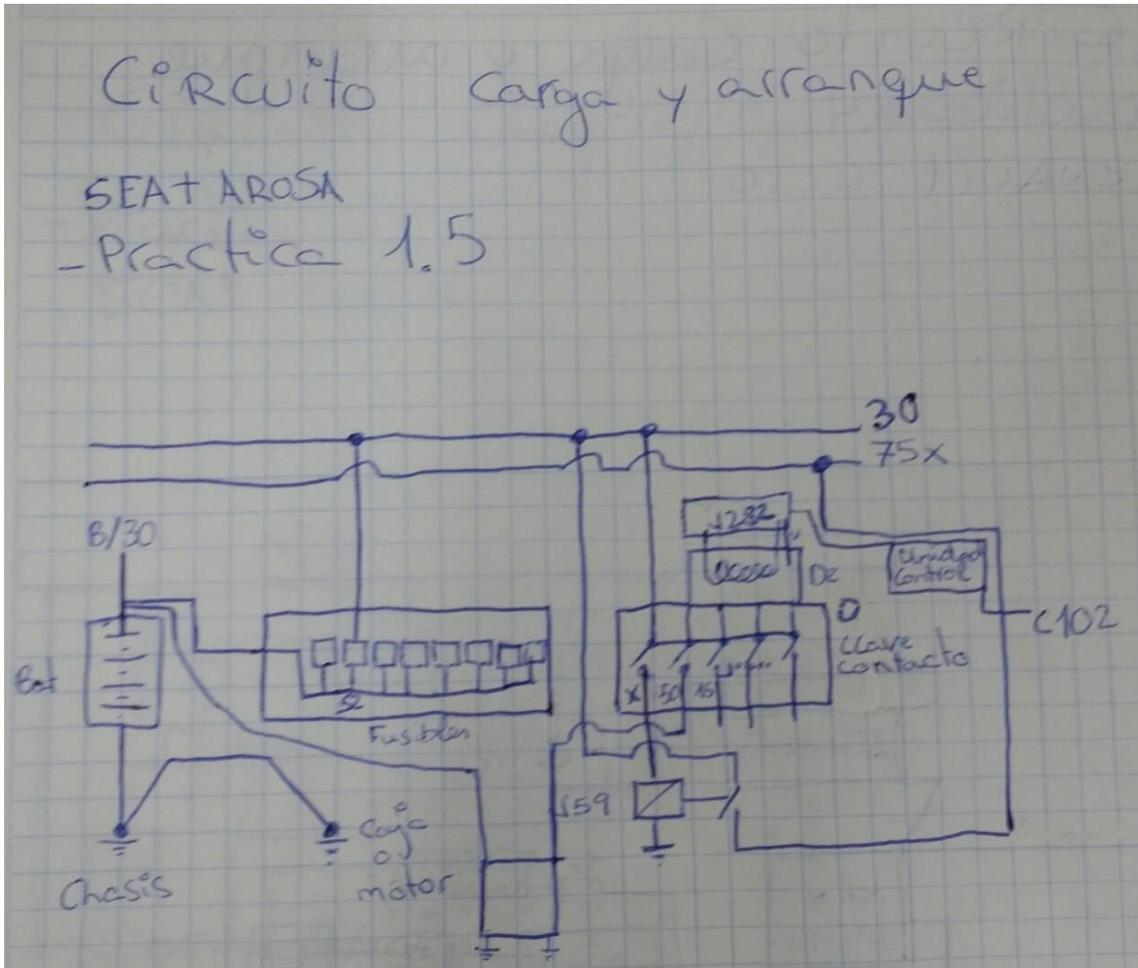


Circuito carga y arranque

Seat Arosa

Esquema del circuito:



Componentes del circuito: Alternador



Motor de arranque y sus conectores:





Bombin e inmovilizador:

